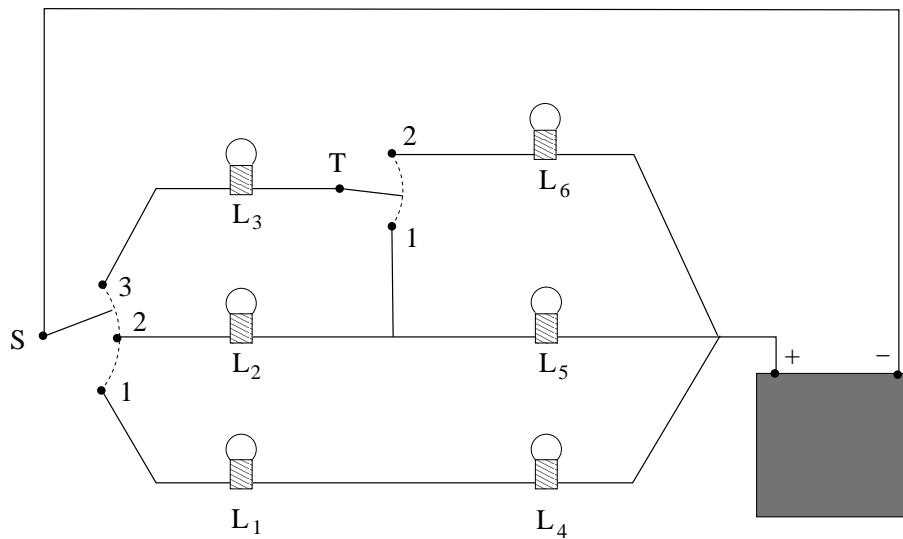


Activité 1 : les règles du débat mathématique.

Le circuit électrique ci-dessous comporte six lampes notées L_1, L_2, \dots, L_6 et deux commutateurs S et T . Le commutateur S peut prendre trois positions S_1, S_2 et S_3 et le commutateur T deux positions T_1 et T_2 .



D'après Marc Legrand, "Enseigner autrement les mathématiques en DEUG A première année",
Commission Inter-IREM université.